Project : Majority voting sys

Truth table:

Input				output		
A	B	C	D	green	nothing	red
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

green = $BCD + ACD + ABD + ABC + ABCD$

or

$ABC + ABD + ACD + BCD$

red = $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$

draw = $\overline{(green + red)}$

4 and ICs
2 or ICs
1 not IC

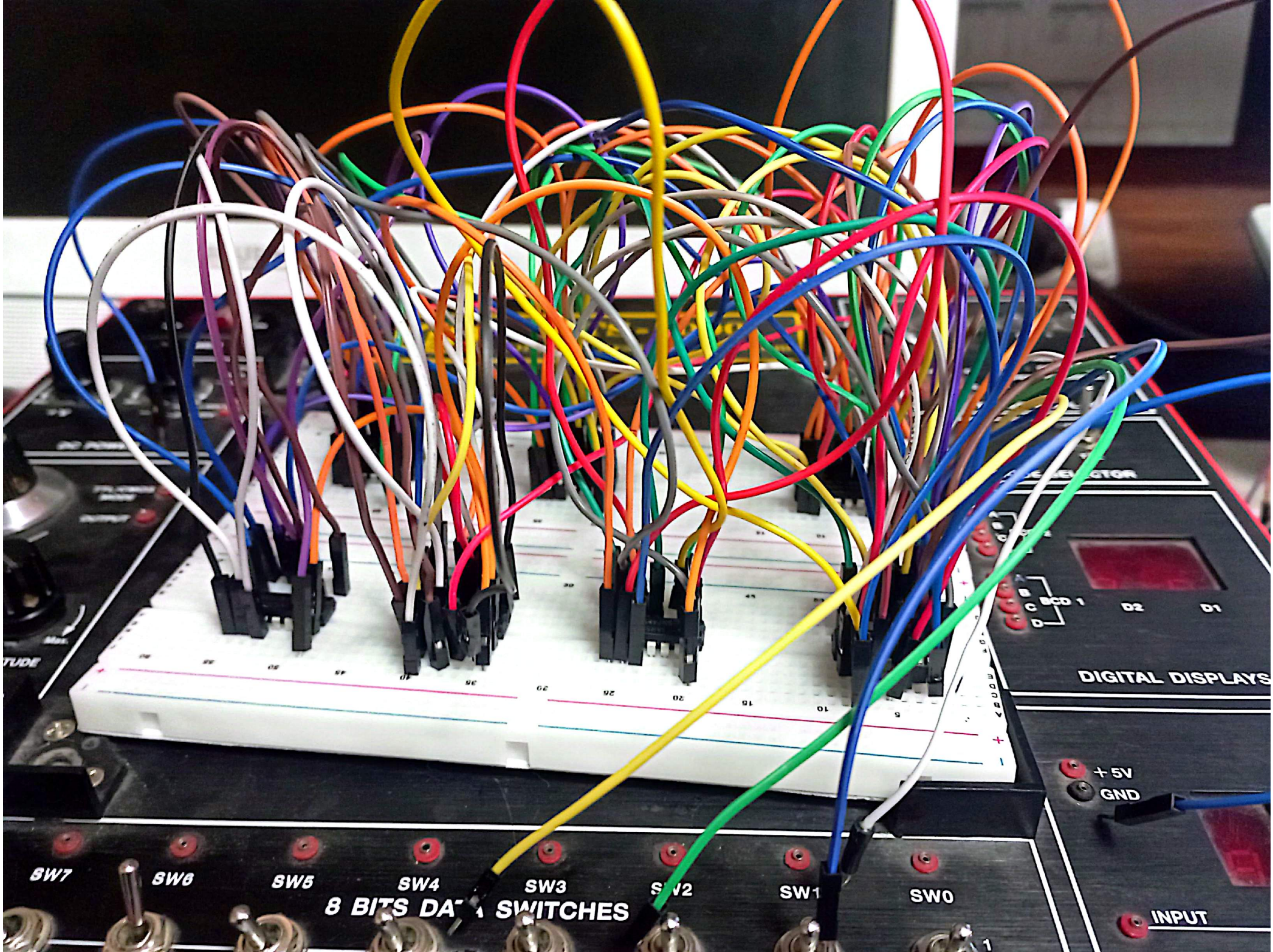
DIGITAL DISPLAYS
D2
D1
+5V
GND
SW7
SW6
SW5
SW4
SW3
SW2
SW1
SW0
INPUT

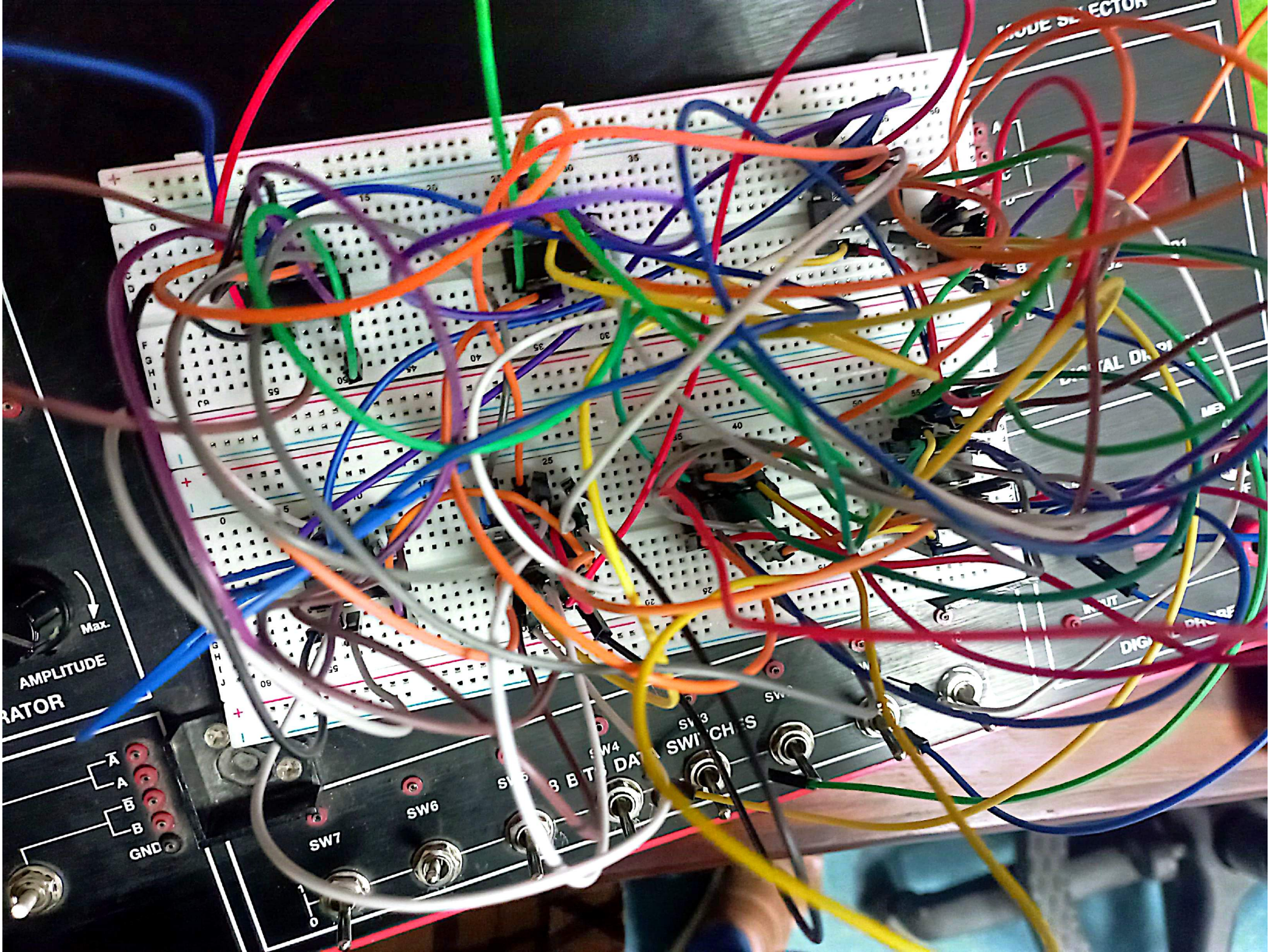
AMPLITUDE
Max.
A
A
B
B
GND
SW7
SW6
SW4
SW3
1
0